



CIN+ > CINの場合に COUT=GPIO5=1 (LED on)  
 CIN+ < CINの場合に COUT=GPIO5=0 (LED off)  
 COUT 後 time up で GPIO4=1 (Buzzer on)

コンパレータ & タイマー

2014-06-09 by Takehiko Inoue